

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

CORSO DI LAUREA IN TELECOMUNICAZIONI




Prova infracorso di **Introduzione ai Circuiti** – 20 novembre 2003

prof. G. Miano (A-I), prof. M. de Magistris (J-Z).

Dati studente

Cognome:	Nome:
Matricola:	Compito A

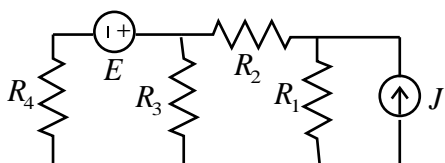Esercizio 1 – Obiettivo: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per l'analisi di un circuito resistivo lineare, convenzioni, potenza, serie-parallelo, partitori, sovrapposizione degli effetti.




$$E = -8 \text{ V}, J = 1 \text{ A}$$

$$R_1 = 2 \Omega, R_2 = 1 \Omega, R_3 = R_4 = 2 \Omega$$

Per il circuito di figura calcolare la potenza erogata dal generatore di corrente.

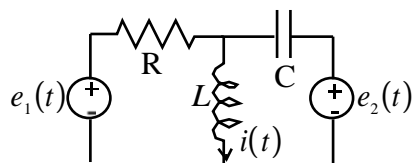Esercizio 2 – Obiettivo: verificare la padronanza del metodo simbolico.




$$e_1(t) = E_{m1} \cos(\omega_1 t), e_2(t) = E_{m2} \sin(\omega_2 t)$$

$$E_{m1} = E_{m2} = 1 \text{ V}, \omega_1 = 10^4 \text{ rad/s}, \omega_2 = 4\omega_1$$

$$R = 1 \Omega, C = 25 \mu\text{F}, L = 25 \mu\text{H}$$

Il circuito in figura è in regime permanente. Determinare l'intensità di corrente che attraversa l'induttore, $i(t)$.

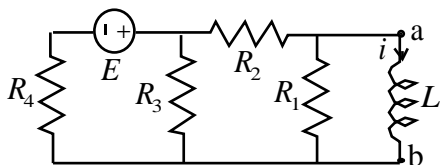Esercizio 3 – Obiettivo: verificare la padronanza del metodo di Thevenin nell'analisi di circuiti lineari dinamici del primo ordine.



$$E = -8 \text{ V}$$

$$R_1 = 2 \Omega, R_2 = 1 \Omega, R_3 = R_4 = 2 \Omega$$

$$L = 5 \mu\text{H}, i(0) = 1 \text{ A}$$

Per il circuito in figura determinare: a) il generatore equivalente di Thevenin del "bipolo resistivo" visto dall'induttore; b) l'intensità di corrente che attraversa l'induttore, $i(t)$, per $t \geq 0$; c) l'intensità di corrente che attraversa il resistore R_2 per $t \geq 0$.

Si prega di non scrivere nella zona sottostante.

		A	B
		C	D
		Insuff.	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

CORSO DI LAUREA IN TELECOMUNICAZIONI




Prova infracorso di **Introduzione ai Circuiti** – 20 novembre 2003

prof. G. Miano (A-I), prof. M. de Magistris (J-Z).

dati studente

Cognome:	Nome:
Matricola:	Compito B

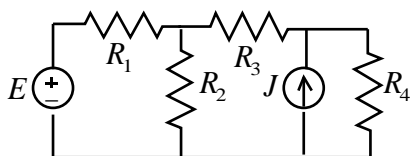Esercizio 1 – Obiettivi: verificare la padronanza degli elementi fondamentali per l'analisi di un circuito resistivo lineare, convenzioni, potenza, serie-parallelo, partitori, sovrapposizione degli effetti.




$$E = 4V, J = 16 A$$

$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 2\Omega, R_3 = R_4 = 1\Omega$$

Per il circuito di figura calcolare la potenza erogata dal generatore di tensione.

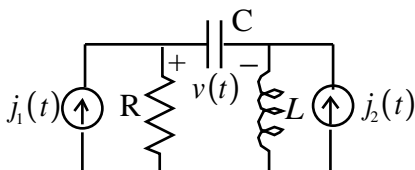Esercizio 2 – Obiettivo: verificare la padronanza del metodo simbolico.




$$j_1(t) = J_{m1} \cos(\omega_1 t), j_2(t) = J_{m2} \sin(\omega_2 t)$$

$$J_{m1} = J_{m2} = 1 A, \omega_1 = 10^4 \text{ rad/s}, \omega_2 = 4\omega_1$$

$$R = 1\Omega, C = 25 \mu F, L = 25 \mu H$$

Il circuito in figura è in regime permanente. Determinare la tensione del condensatore, $v(t)$.

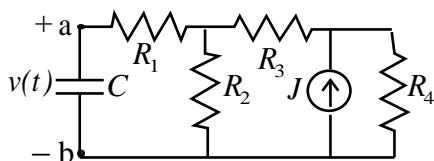Esercizio 3 – Obiettivi: verificare la padronanza del metodo di Norton nell'analisi di circuiti lineari dinamici del primo ordine.



$$J = 16 A$$

$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 2\Omega, R_3 = R_4 = 1\Omega$$

$$C = 5\mu F, v(0) = 1 V$$

Per il circuito in figura determinare: a) il generatore equivalente di Norton del "bipolo resistivo" visto dall'induttore; b) la tensione del condensatore, $v(t)$, per $t \geq 0$; c) l'intensità di corrente che attraversa il resistore R_2 $t \geq 0$.


Si prega di non scrivere nella zona sottostante.

		A	B
		C	D
		Insuff.	

PROVA INFRA CORSO DI INTRODUZIONE AI CIRCUITI 20/11/03

COMPITO A

Esercizio 1.

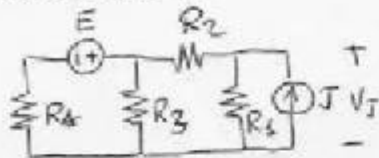

$E = -8V, J = 1A$
 $R_1 = 2\Omega, R_2 = 1\Omega, R_3 = R_4 = 2$

$P_J^{(e)} = V_J J$

$V_J = V_J' + V_J''$



$R_{eq}^{(1)} = R_1 + R_2 = 3\Omega$

$R_{eq}^{(2)} = \frac{R_3 R_{eq}^{(1)}}{R_3 + R_{eq}^{(1)}} = \frac{6}{5}$

$V_3 = E \frac{R_{eq}^{(2)}}{R_4 + R_{eq}^{(2)}} = -8 \frac{6/5}{2 + 6/5} = -3V$

$V_J' = V_3 \frac{R_4}{R_1 + R_2} = -3 \frac{2}{3} = -2V$

$R_{eq}^{(1)} = R_4 \parallel R_3 = 1\Omega$

$R_{eq}^{(2)} = R_2 + R_{eq}^{(1)} = 2\Omega$


$R_{eq}^{(3)} = R_1 \parallel R_{eq}^{(2)} = 1\Omega$

$V_J'' = J R_{eq}^{(3)} = 1V$

$V_J = V_J' + V_J'' = -2 + 1 = -1V$

$P_J^{(e)} = V_J J = -1 \text{ watt}$

Esercizio 2.

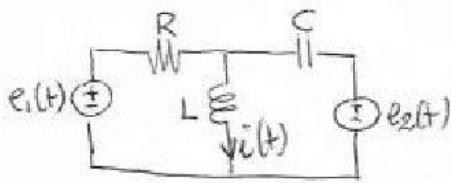


$$e_1(t) = E_{m1} \cos(\omega_1 t), e_2(t) = E_{m2} \sin(\omega_2 t)$$

$$E_{m1} = E_{m2} = 1 \text{ V}$$

$$\omega_1 = 10^4 \text{ rad/s}, \omega_2 = 4\omega_1$$

$$R = 1 \Omega, C = 25 \mu\text{F}, L = 25 \mu\text{H}$$

$$i(t) = i'(t) + i''(t)$$

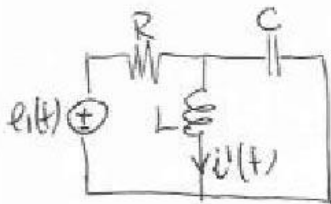


$$e_1(t) = E_{m1} \cos(\omega_1 t) \Leftrightarrow \bar{E}_1 = 1$$

$$\bar{Z}_R' = R = 1 \Omega$$

$$\bar{Z}_L' = i\omega_1 L = i \cdot 10^4 \cdot 25 \cdot 10^{-6} = i0,25 \Omega$$

$$\bar{Z}_C' = -\frac{i}{\omega_2 C} = -\frac{i}{10^4 \cdot 25 \cdot 10^{-6}} = -4i$$

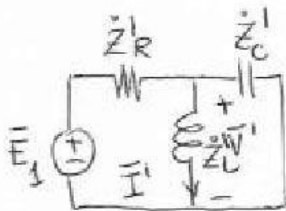
$$\bar{Z}_{eq}' = \frac{\bar{Z}_C' \bar{Z}_L'}{\bar{Z}_C' + \bar{Z}_L'} = \frac{i0,25 \cdot (-4i)}{-4i + i0,25} = \frac{i}{3,75}$$



$$\bar{V}' = \bar{E}_1 \frac{\bar{Z}_{eq}'^{(1)}}{\bar{Z}_R' + \bar{Z}_{eq}'^{(1)}} = 1 \frac{\frac{i}{3,75}}{1 + \frac{i}{3,75}} = \frac{i}{i + 3,75}$$

$$\bar{I}' = \frac{\bar{V}'}{\bar{Z}_L'} = \frac{i}{i + 3,75} \frac{1}{i0,25} = \frac{4}{3,75 + i} = 1,03 e^{-i0,26}$$

$$i'(t) = 1,03 \cos(\omega_1 t - 0,26)$$

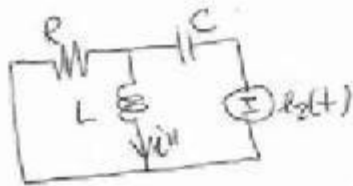


$$-3- \quad i_2(t) = E_{m2} \sin(\omega_2 t) \Leftrightarrow \bar{E}_2 = 1$$

$$\dot{Z}_R'' = R = 1 \Omega$$

$$\dot{Z}_L'' = i\omega_2 L = 4 \dot{Z}_L' = +i$$
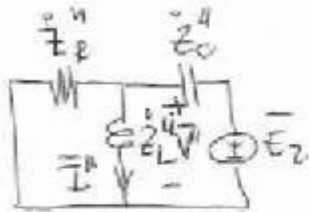
$$\dot{Z}_C'' = -\frac{i}{\omega_2 C} = \frac{1}{4} \dot{Z}_C' = -i$$



$$\dot{Z}_{Tep}'' = \frac{\dot{Z}_R'' \dot{Z}_L''}{\dot{Z}_R'' + \dot{Z}_L''} = \frac{i}{1+i}$$


$$\bar{V}'' = \bar{E}_2 \frac{\dot{Z}_{Tep}''}{\dot{Z}_{Tep}'' + \dot{Z}_C''} = 1 \frac{\frac{i}{1+i}}{\frac{i}{1+i} - i} = \frac{i}{i - i + 1} = +i$$

$$\bar{I}'' = \frac{\bar{V}''}{\dot{Z}_L''} = 1$$

$$i''(t) = \sin(\omega_2 t)$$

$$i(t) = 1,03 \cos(\omega_1 t - 0,26) + \sin(\omega_2 t)$$

Esercizio 3

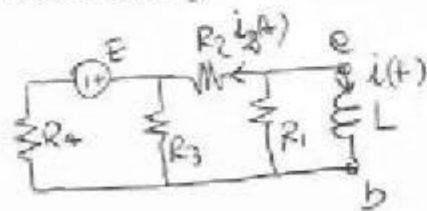

$$E = -8$$




$$R_1 = 2\Omega, R_2 = 1\Omega, R_3 = R_4 = 2\Omega$$

$$L = 5 \mu H, i(0) = 1A$$

$$i = i(t)$$

$$i_2 = i_2(t) \quad t > 0$$

-4-

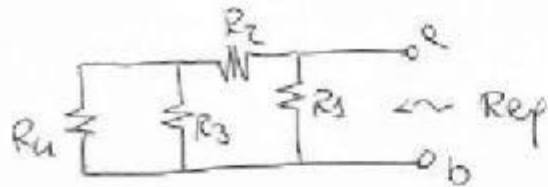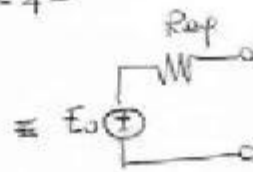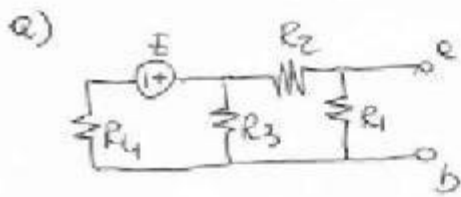

$$R_{eq}^{(1)} = R_4 \parallel R_3 = 1,$$


$$R_{eq}^{(2)} = R_{eq}^{(1)} + R_2 = 2,$$

$$R_{eq} = R_1 \parallel R_{eq}^{(2)} = 1$$

(come in esercizio 1)


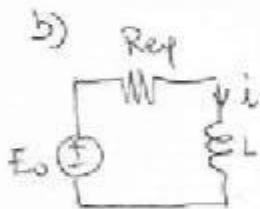
$$E_0 = -2V \quad (\text{vedi esercizio 1})$$



$$L \frac{di}{dt} + R_{eq} i = E_0 \Rightarrow i(t) = k e^{-t/\tau} + i_p$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 5 \mu s$$


$$i_p = \frac{E_0}{R_{eq}} = -2 \text{ A} \quad \text{"soluzione di regime"}$$

$$i(0) = 1 \text{ A} \Rightarrow (k e^{-t/\tau} - 2) \Big|_{t=0} = 1, \quad k - 2 = 1 \Rightarrow k = 3$$


$$i(t) = 3 e^{-t/\tau} - 2 \quad t \geq 0$$

c)

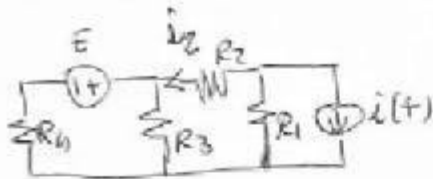
Consideriamo il circuito equivalente associato.



$$i_2 = i_2' + i_2''$$

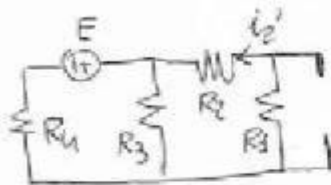
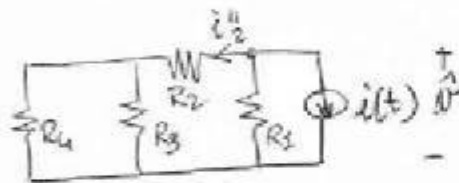
$$E_0 = -2V \quad i_2' = -\frac{E_0}{R_2} = +1A$$



$$R_{eq} = 1$$


$$\hat{v} = -R_{eq} i(t) = -i(t) \quad , \quad \hat{R}_{eq} = R_4 \parallel R_3 + R_2 = 2\Omega$$

$$i_2'' = \frac{\hat{v}}{\hat{R}_{eq}} = -\frac{i}{2} = -\frac{3}{2}e^{-t/\tau} + 1$$

$$i_2(t) = i_2' + i_2'' = -\frac{3}{2}e^{-t/\tau} + 2 \quad t \geq 0$$

COMPITO B

Esercizio 4.


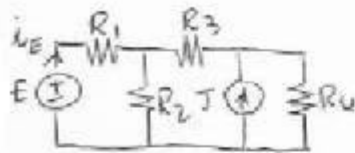


$E = 4V, J = 16A$

$R_1 = 3\Omega, R_2 = 2\Omega, R_3 = R_4 = 1\Omega$

$P_E^{(2)} = E i_E$

$i_E = i_E' + i_E''$

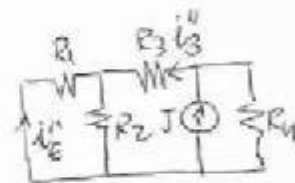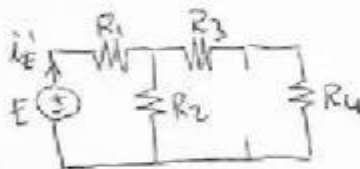

$R_{eq}^{(1)} = R_3 + R_4 = 2\Omega$

$R_{eq}^{(1)} = R_1 \parallel R_2 = 6/5\Omega$

$R_{eq}^{(2)} = R_2 \parallel R_{eq}^{(1)} = 1\Omega$

$R_{eq}^{(2)} = R_3 + R_{eq}^{(1)} = 11/5\Omega$

$R_{eq}^{(3)} = R_1 + R_{eq}^{(2)} = 4\Omega$

$i_3'' = J \frac{R_4}{R_4 + R_{eq}^{(2)}} = 16 \frac{1}{1 + 1/5} = 5A$


$i_E' = \frac{E}{R_{eq}^{(3)}} = 1A$

$i_E'' = -i_3'' \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -5 \frac{2}{3+2} = -2A$

$i_E = i_E' + i_E'' = 1 - 2 = -1A$

$P_E^{(2)} = E i_E = -4 \text{ watt}$

Esercizio 2

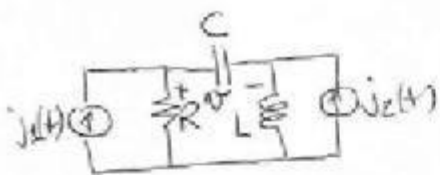


$$i_1(t) = I_{m1} \cos(\omega_1 t), \quad i_2(t) = I_{m2} \sin(\omega_2 t)$$

$$I_{m1} = I_{m2} = 1 \text{ A}, \quad \omega_1 = 10^4 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 = 4\omega_1$$

$$R = 1 \Omega, \quad C = 25 \mu\text{F}, \quad L = 25 \mu\text{H}$$

$$v(t) = v'(t) + v''(t)$$

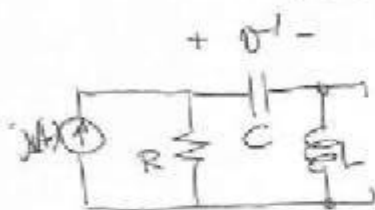


$$i_1(t) = I_{m1} \cos(\omega_1 t) \Leftrightarrow \bar{I}_1 = 1$$

$$\bar{Z}'_R = R = 1 \Omega$$

$$\bar{Z}'_L = i\omega_1 L = i 10^4 \cdot 25 \cdot 10^{-6} = i 0,25$$
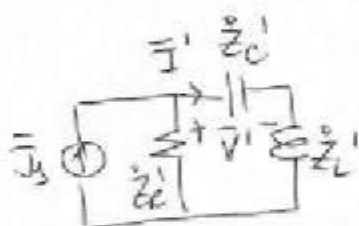
$$\bar{Z}'_C = -\frac{i}{\omega_1 C} = -\frac{i}{10^4 \cdot 25 \cdot 10^{-6}} = -4i$$




$$\bar{Z}^{(i)} = \bar{Z}'_C + \bar{Z}'_L = i 0,25 - 4i = -3,75i$$

$$\bar{I}' = \bar{I}_2 \frac{\bar{Z}'_C}{\bar{Z}'_R + \bar{Z}^{(i)}} = 1 \frac{1}{1 - 3,75i}$$

$$\bar{V}' = \bar{Z}'_C \bar{I}' = -\frac{4i}{1 - 3,75i} = 1,03 e^{i(-\pi/2 + 1,31)} = 1,03 e^{-i 0,26}$$

$$v'(t) = 1,03 \cos(\omega_1 t - 0,26)$$

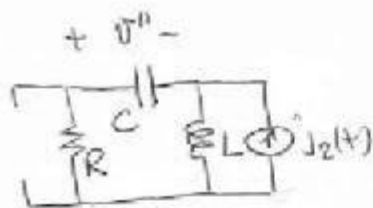

-3-

$$i_2(t) = \bar{I}_2 \cos(\omega t + \phi) \Leftrightarrow \bar{I}_2 = 1$$

$$\dot{Z}_R'' = R = 1 \Omega$$

$$\dot{Z}_L'' = i\omega L = i \dot{Z}_L' = +i$$

$$\dot{Z}_C'' = \frac{-i}{\omega C} = \frac{1}{i} \dot{Z}_C' = -i$$



$$\dot{Z}_{eq}'' = \dot{Z}_R'' + \dot{Z}_C'' = 1 - i$$


$$\bar{I}'' = -\bar{I}_2 \frac{+i}{1-i+i} = -i \bar{I}_2 = -i$$

$$\bar{V}'' = \dot{Z}_C'' \bar{I}'' = (-i \bar{I}_2)(-i) = -\bar{I}_2 = -1$$

$$v''(t) = -\sin(4\omega t)$$

$$v(t) = v'(t) + v''(t) = 1,03 \cos(\omega t - 7,83^\circ) - \sin(4\omega t)$$

Exerc. 750 3.

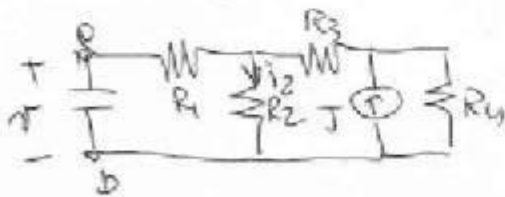

$$J = 16 \text{ A}$$



$$R_1 = 3 \Omega, R_2 = 2 \Omega, R_3 = R_4 = 1 \Omega$$

$$C = 5 \mu\text{F}, v(0) = 1 \text{ V}$$


$$v = v(t)$$

$$i_2 = i_2(t) \quad t \geq 0$$

e)

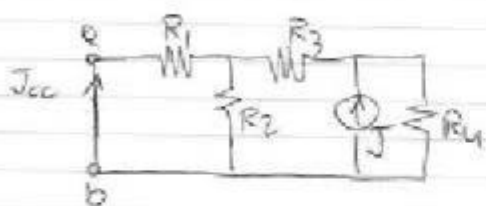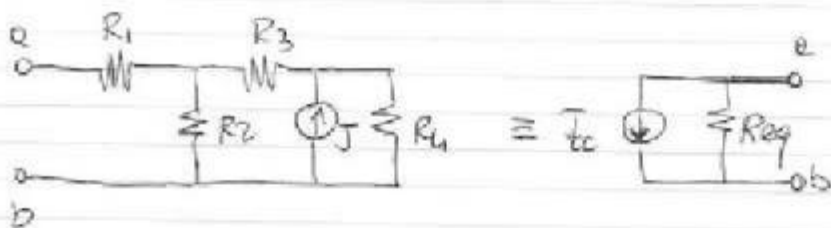

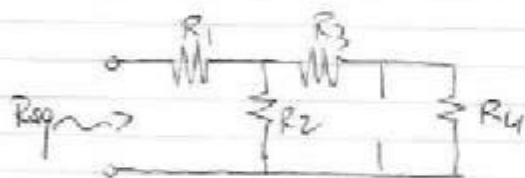
$$J_{cc} = -2A \quad (\text{vedi esercizio 01''})$$



$$R_{eq} = 4\Omega \quad (\text{vedi esercizio 01'})$$

b)

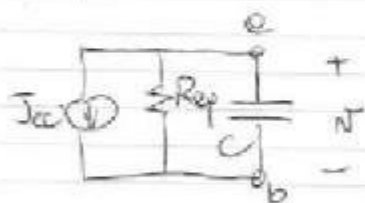

$$v(0) = 1$$

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R_{eq}} = -J_{cc} \Rightarrow v(t) = k e^{-t/\tau} + v_p, \quad \tau = R_{eq}C = 10\mu s$$


$$v_p = -R_{eq}J_{cc} = (-4) \cdot (-2) = 8V$$

$$v(0) = 1 \Rightarrow [k e^{-t/\tau} + v_p]_{t=0} = 1 \Rightarrow k + 8 = 1, \quad k = -7$$


$$v(t) = -7 e^{-t/\tau} + 8 \quad t \geq 0$$

c)

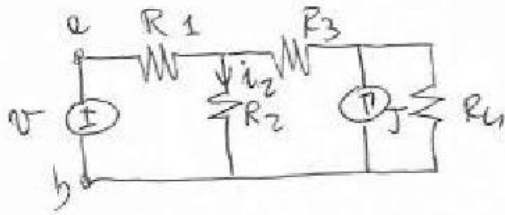Consideriamo il circuito resistivo associato.




$$i_2 = -i_2' + i_2''$$

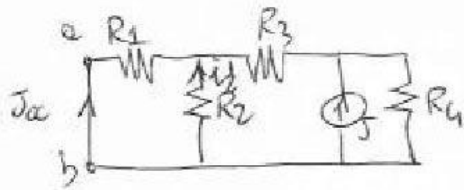

$$R_1 J_{ca} = i_2' R_2, \quad i_2' = \frac{R_1 J_{ca}}{R_2} = \frac{3}{2} \cdot (-2)$$

$$i_2' = -3 \text{ A}$$

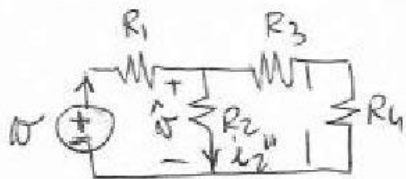

$$R_{eq} = R_2 \parallel (R_3 + R_4) = \frac{2 \cdot 2}{4} = 1$$

$$\hat{v} = v \frac{R_{eq}}{R_1 + R_{eq}} = \frac{1}{4} v$$

$$i_2'' = \frac{\hat{v}}{R_2} = \frac{1}{4} v \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8} v$$

$$i_2 = -i_2' + i_2'' = +3 + \frac{1}{8}(-7e^{-t/\tau} + 8)$$

$$i_2(t) = -\frac{7}{8} e^{-t/\tau} + 4 \quad t \geq 0$$