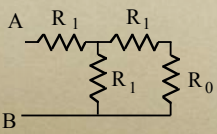



Esercitazione 2

Soluzioni degli esercizi: Es.1



$$R = R_1 + \frac{(R_1 + R_0) R_1}{R_1 + R_0 + R_1}$$

Soluzioni degli esercizi: Es.1

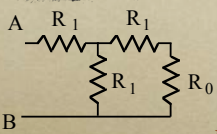

$$R = R_1 + \frac{(R_1 + R_0) R_1}{R_1 + R_0 + R_1}$$



$$R_0 = 5 \Omega;$$

$$R_1 = 3 \Omega.$$

$$R = 5,18 \Omega.$$


Es. 2.3

Risposte ad Esercizi : Es.2

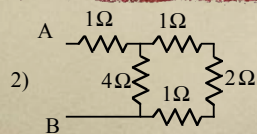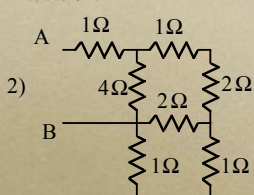


$$R = 3 \Omega;$$

Risposte ad Esercizi : Es.3

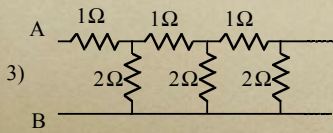

Risposte ad Esercizi : Es.3

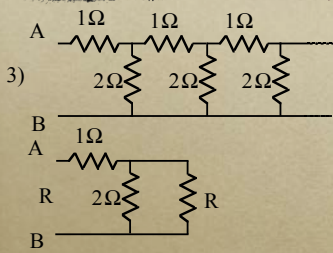


$$R = \frac{2R}{2+R} + 1$$

$$R = 2$$


$$R = -1$$

Esercizi: Es.4

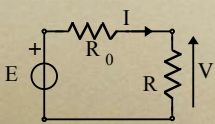


Trovare il valore di R che rende massima la potenza dissipata nella stessa resistenza R.

Esercizi: Es.5

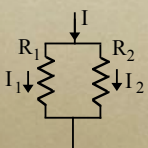


Determinare la ripartizione delle correnti nei due rami imponendo che la potenza dissipata nel circuito sia minima con la condizione $I_1 + I_2 = I$.

Esercizi: Es.6

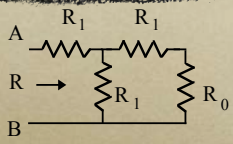

Determinare il valore di R_1 che rende la resistenza R vista dai due morsetti A e B uguale alla resistenza R_0 di carico.

Esercizi.

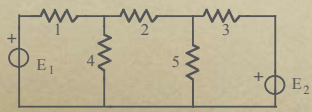


$$I_3 = 2,14 \text{ A.}$$

$$\begin{aligned} R_1 &= 4,50 \ \Omega; \\ R_2 &= 10 \ \Omega; \\ R_3 &= 15 \ \Omega; \\ R_4 &= 35 \ \Omega; \\ R_5 &= 200 \ \Omega; \\ E_1 &= 290 \text{ V}; \\ E_2 &= 180 \text{ V}. \end{aligned}$$

Es 3/2

Esercizi: Es.8

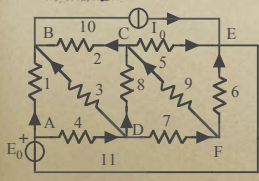

$$\begin{aligned} R_1 = R_2 = R_3 &= 1 \ \Omega; & I_8 &= 0,56 \text{ A}; \\ R_4 = R_5 = R_6 &= 2 \ \Omega; & I_1 &= 3,74 \text{ A}; \\ R_7 = R_8 = R_9 &= 4 \ \Omega; & I_2 &= -1,98 \text{ A}. \\ E_0 &= 10 \text{ V}; \\ I_0 &= 2 \text{ A}. \end{aligned}$$

Es 3.3