
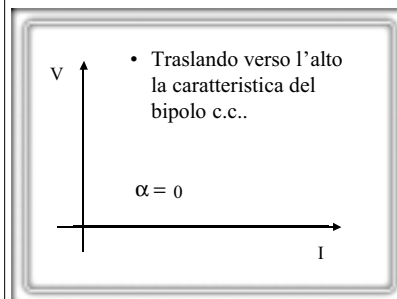


Lezione 8


Bipolo corto circuito

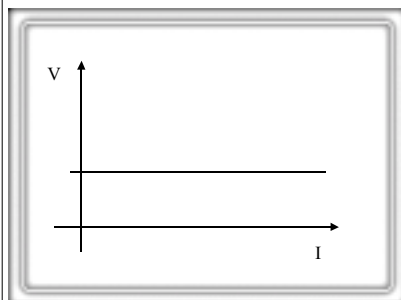


Bipolo corto circuito




Generatore ideale di tensione

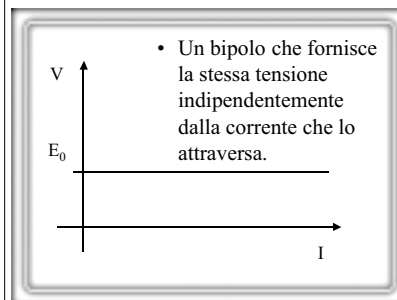


Generatore ideale di tensione

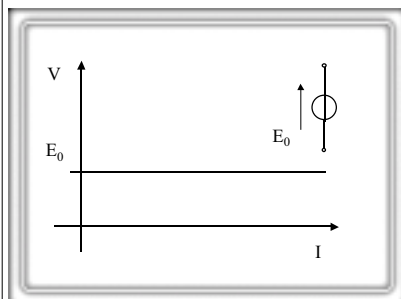

Generatore ideale di tensione

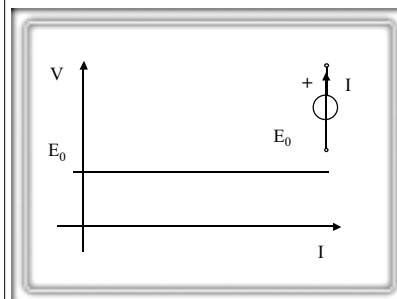


Bipolo circuito aperto

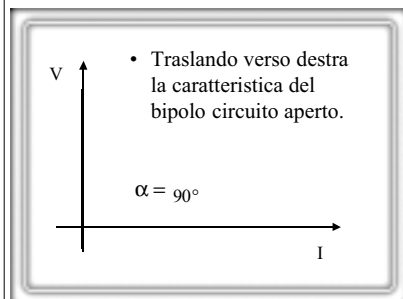


Introduzione ai circuiti aa 2003/2004 slide n. 7

Generatore ideale di corrente

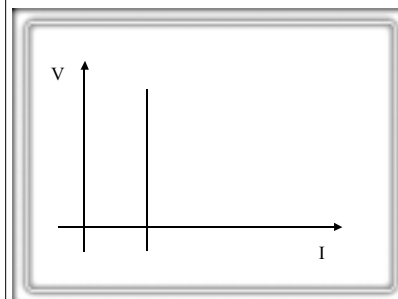


Introduzione ai circuiti aa 2003/2004 slide n. 8

Generatore ideale di corrente

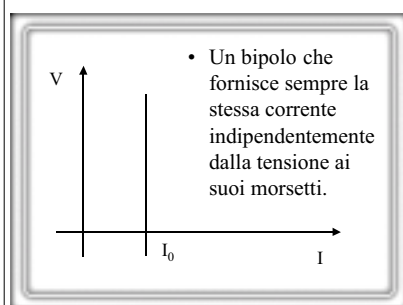


Introduzione ai circuiti aa 2003/2004 slide n. 9

Generatore ideale di corrente

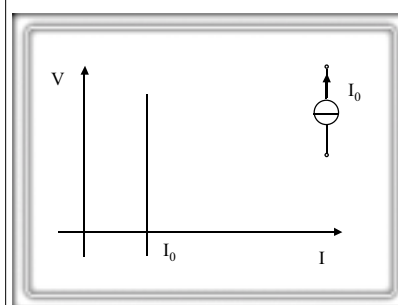


Introduzione ai circuiti aa 2003/2004 slide n. 10


Alcuni possibili collegamenti

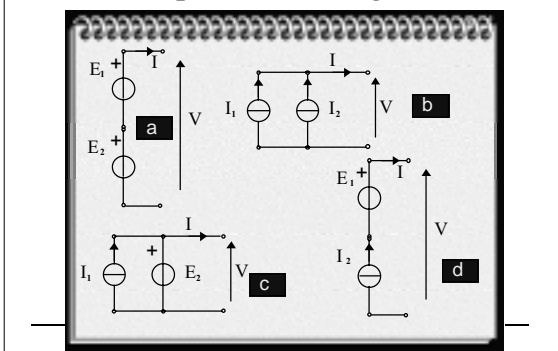


Collegamenti non leciti

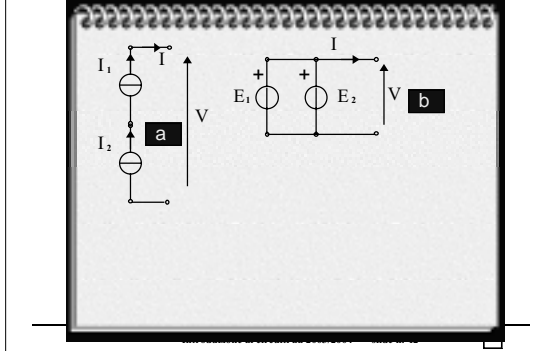


Collegamenti non leciti

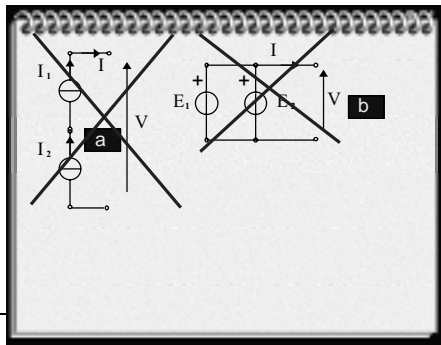

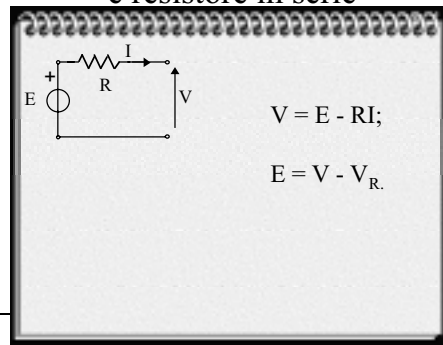
Generatore di tensione e resistore in serie



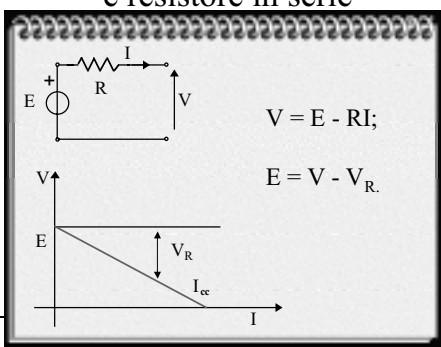Generatore di tensione e resistore in serie



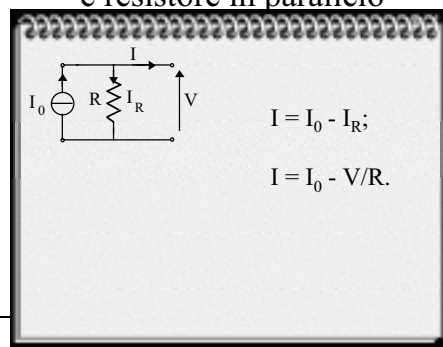Generatore di corrente e resistore in parallelo



Riepilogo della Lezione 8

- I generatori ideali di tensione e di corrente;
- Collegamenti tra generatori;
- ; Generatore con resistenza in serie o in parallelo



Fine della Lezione 8

